
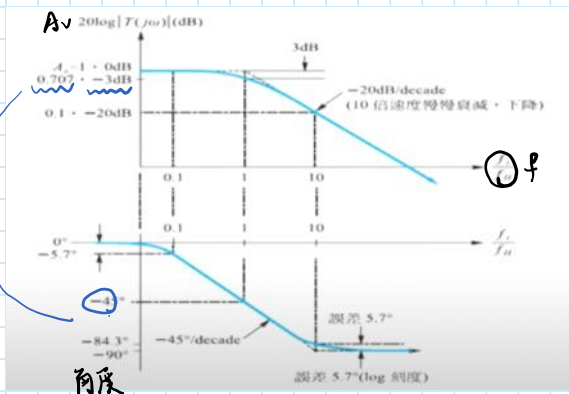


# 濾波器



2020年10月26日 下午 02:53

## 1. 低通濾波器 ( Low Pass Filter, LPF )

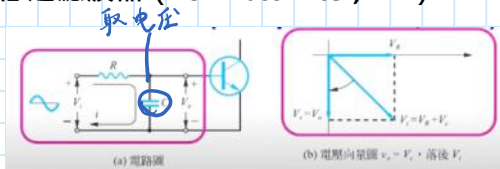

⇒ 高頻截止頻率:  $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$  Hz, 在半功率點上:  $\begin{cases} (1) f_H = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz}, (2) V_o \text{ 落後 } V_i 45^\circ \\ (3) R = X_C, (4) \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \end{cases}$


## 2. 高通濾波器 ( High Pass Filter, HPF )

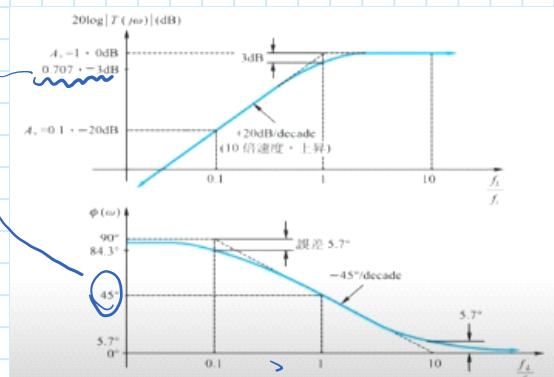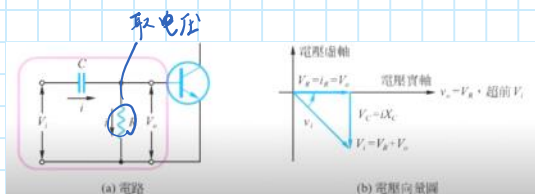


在半功率點上:  $\begin{cases} (1) f_L = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz}, (2) V_o \text{ 超前 } V_i 45^\circ \\ (3) R = X_C, (4) \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \end{cases}$

## 3. 帶通濾波器 ( band pass filter, BPF )

### 3. 帶通濾波器 (band pass filter, BPF)

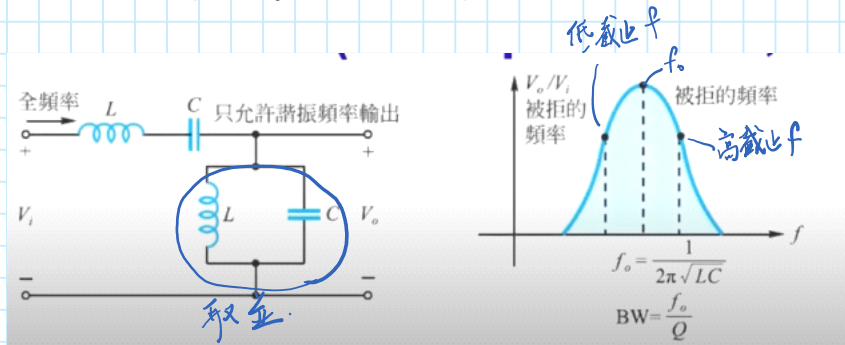

### 4. 帶阻濾波器 (band stop filter, BSF)

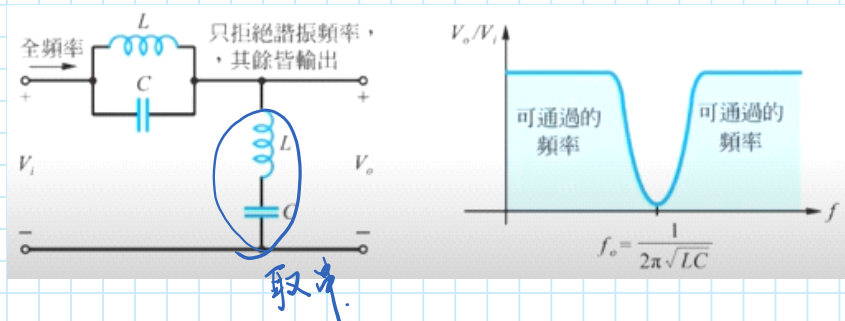

Conclusion:

