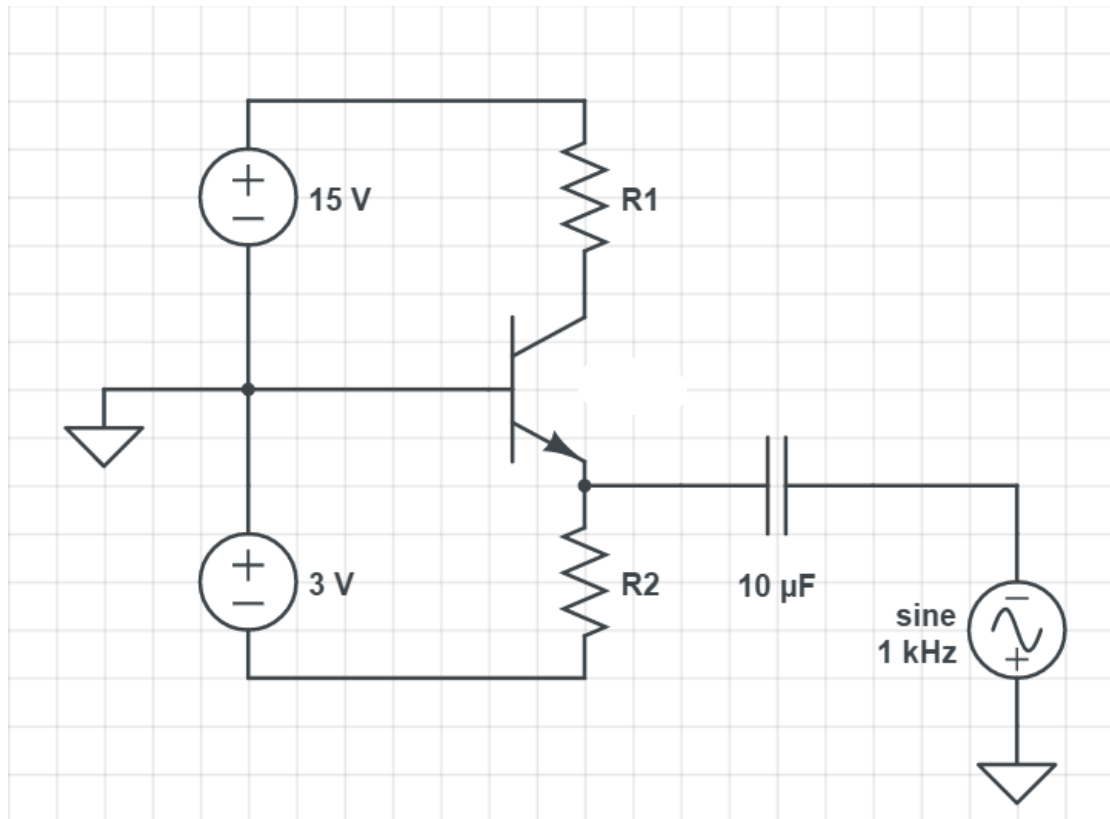


模擬器題(4 分)



- 利用模擬器找出 r_1 與 r_2 約為多少?
 - 圖形上的值是不對的
- 輸入訊號為 0.1 Volt 的正弦訊號
- 輸出端為電晶體的集極
- $H_{fe}=140$
- 輸出訊號振幅約為 1.1~1.3Volt
- 請用 PPT 第 11 頁的方法得出
 - 輸入阻抗
 - 輸出阻抗
- 請說明你從哪些值開始嘗試，歷經多少次才得到所要的結果?
- Deadline: GMT+8 10/15 11:59